
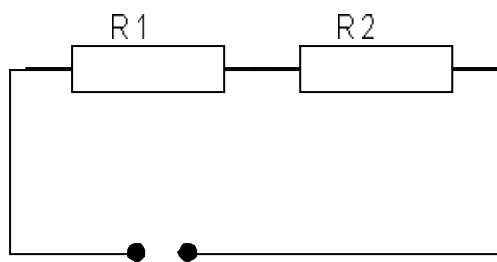



Schaltung zur Herleitung  
des Ohmschen Gesetzes

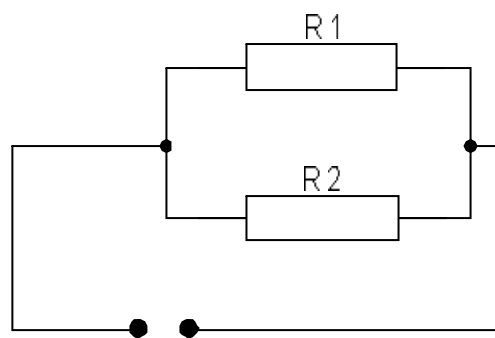


Schaltung 1




Schaltung 2

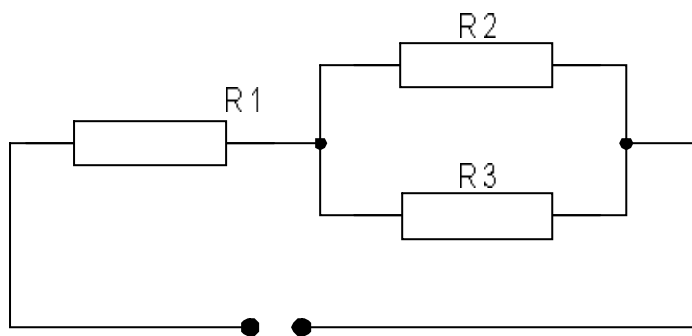


Schaltung 3

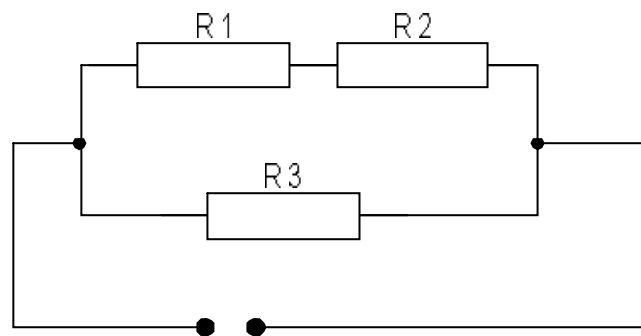


Schaltung 4

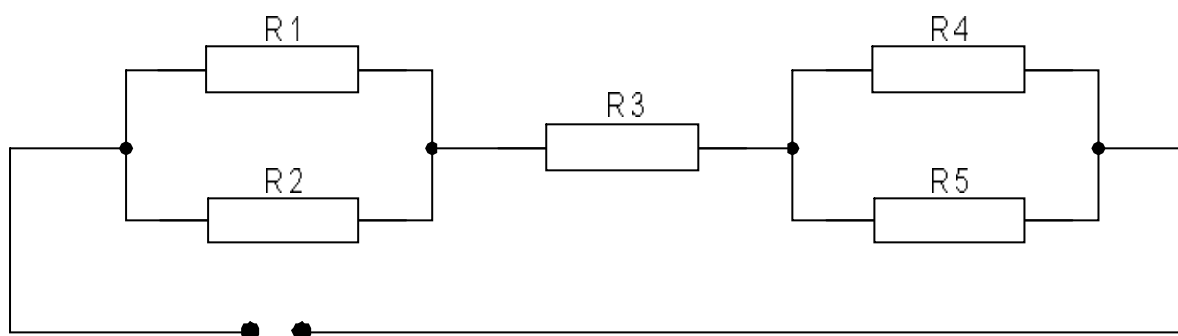


Schaltung 5

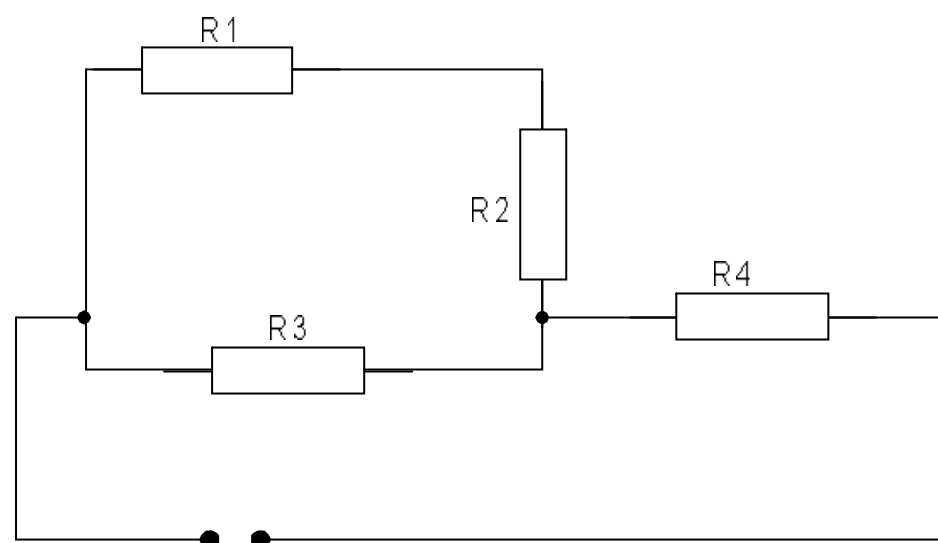


Schaltung 6

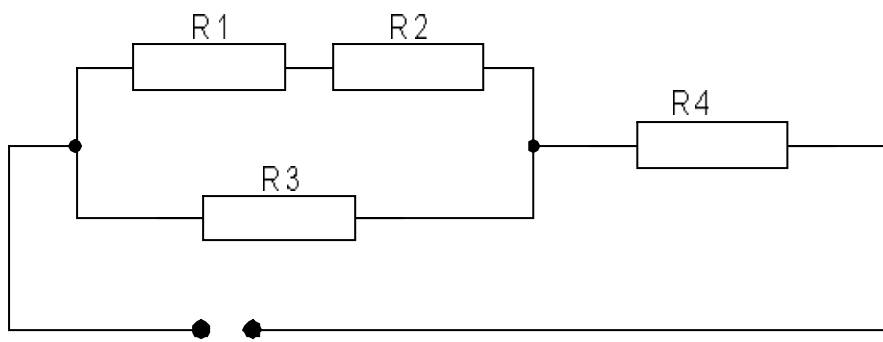


Schaltung A

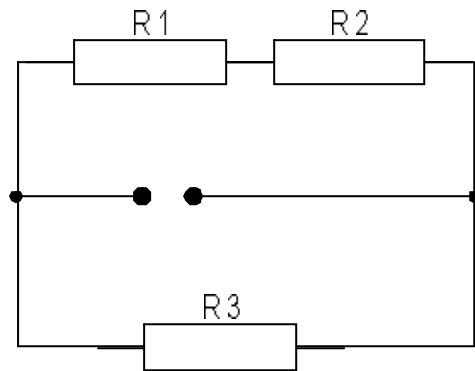


Schaltung B

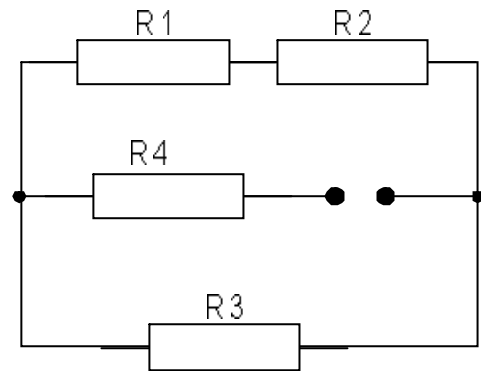


Schaltung C

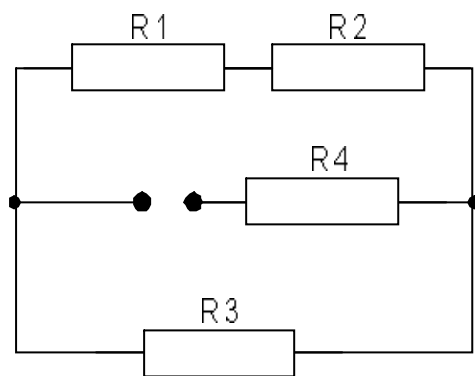


Schaltung D

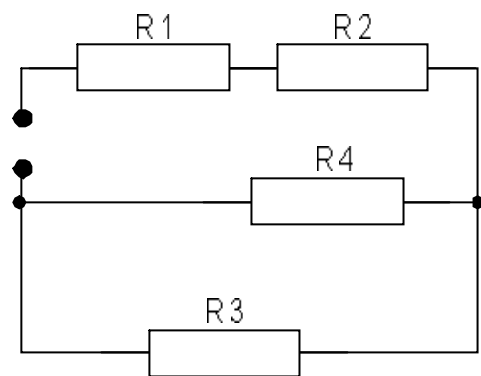

Schaltung E

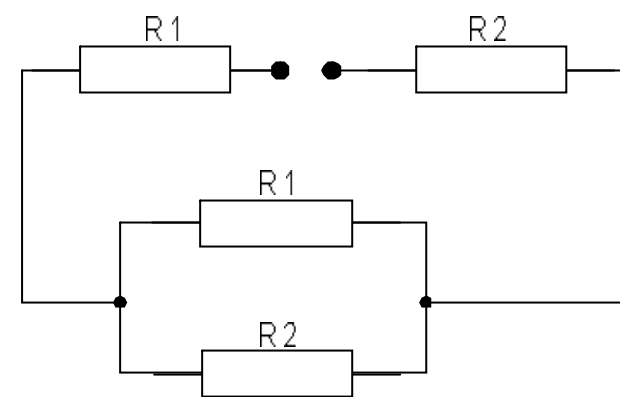

Schaltung F

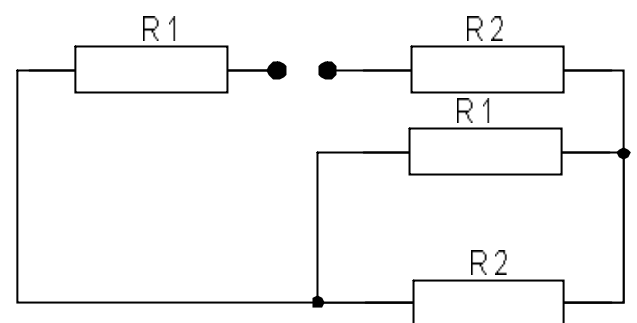

Schaltung G

